



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

ELM235

LOJİK DEVRE TASARIM LABORATUVARI

LAB 0x4 Deney Raporu

Lojik Devreler ve Tasarım Laboratuvarı Dersi

Hazırlayanlar
1) 171024086-Berat KIZILARMUT
2)

1. Giriş

Bu deneyde HDL kullanımından faydalanarak aritmetik devreler ve structural design yapacağız. Kombinasyonel lojik devrelere giriş yapacağız.

2. Problemler

2.1. Problem I – Hafıza elemanları karşılaştırması

A. HDL Yazılışı

SystemVerilog dili ile ModelSim programında ilk devrenin dosyası hazırlandı. Latch, Rising Edge FF ve Falling Edge FF hepsi bir devrede tanımlandı.

```
/* lab_4_g41_p1.sv
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Hafıza elemanlarının karşılaştırılması */
module lab4_g41_p1(
    input logic d,clk,
    output logic latch,reff,feff);
    always_latch
    begin
        if(clk) latch<=d;
    end
    always_ff @(posedge clk)
    begin
        reff<=d;
    end
    always_ff @(negedge clk)
    begin
        feff<=d;
    end
endmodule
```


B. Testbench Kurulumu

Kurulan devreyi sınamak clock belirlendi. D girişi rastgele şekillerde değiştirildi.

```
/* tb_lab_4_g41_p1.sv
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Hafıza elemanlarının testbenchi */
module tb_lab4_g41_p1 ();
    logic d, clk;    logic latch, reff, feff;
    lab4_g41_p1 uut0(d,clk,latch,reff,feff);
    always
    begin
        clk = 0; #10; clk = 1; #10;
    end
    initial begin
        d = 0; #7; d = 1; #5; d = 0; #2;
        d = 1; #4; d = 0; #3; d = 1; #3;
        d = 0; #2; d = 1; #2; d = 0; #4;
        d = 1; #2; d = 0; #2; d = 1; #6;
        d = 0; #10;    $stop;
    end
endmodule
```

 
C. Waveshape

Testbench sonuçlarını gösteren dalga formu. Devre beklenildiği sonuçları vermiştir. Latch, clock aktif iken girişleri direkt hafızaya çekmiştir. Rising Edge FF, clock artışı iken hafızaya çekmiştir. Falling Edge FF, clock azalışı iken hafızaya çekmiştir.



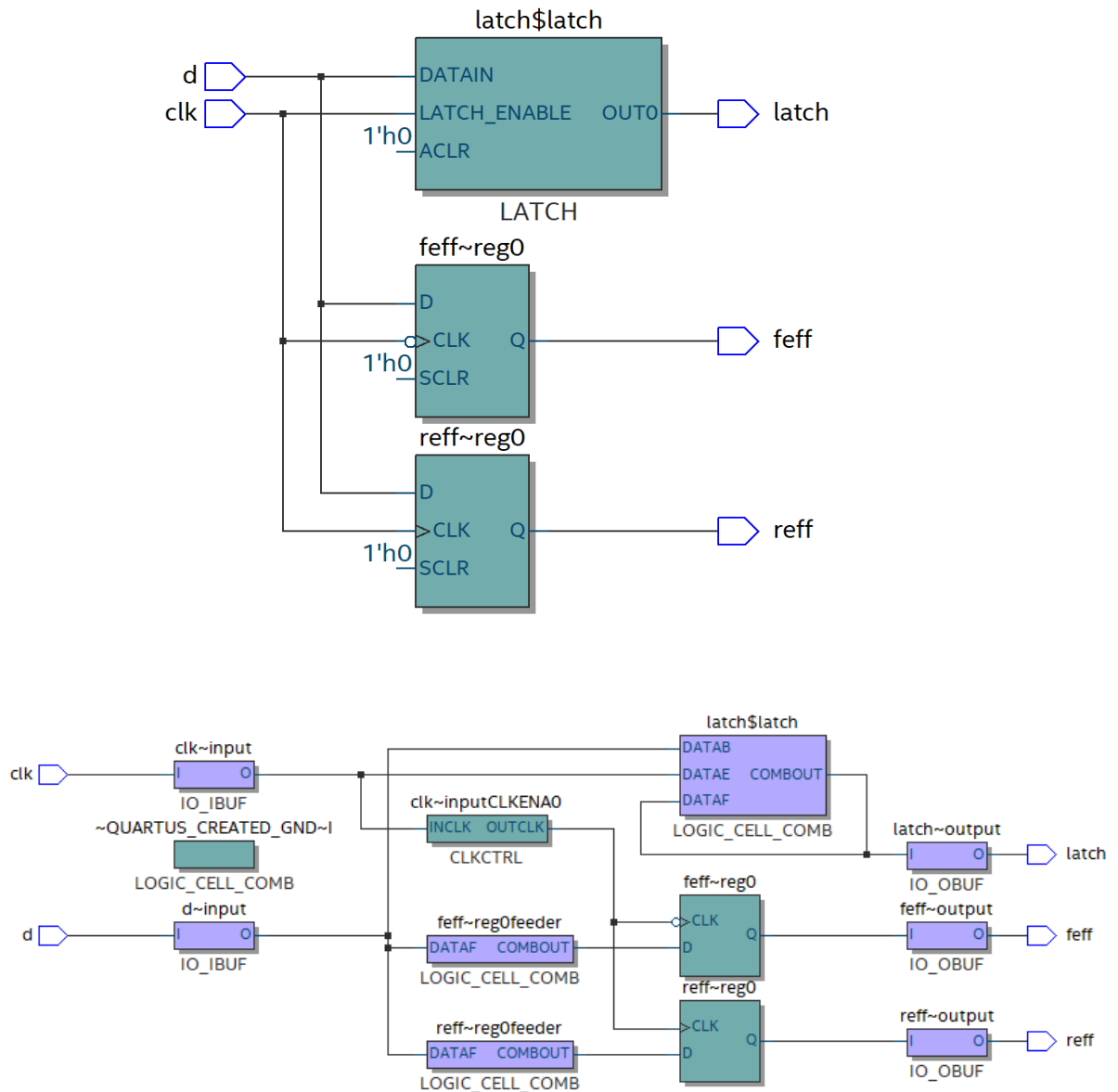D. RTL ve Tech Map Şemaları

Devre Quartus'a aktarıldığında RTL ve Teknoloji Haritası görüntüleri aşağıdaki gibi olmaktadır.



E. Problem I Yorumlar

Systemverilog yazılımımız beklenildiği gibi çalışmıştır. Dalga formunda da gözlenildiği gibi, değerler doğru zamanlarda hafızaya çekilmiştir. Quartus şemalarını incelediğimizde ise bu üç farklı hafızalama işlemi için de kendilerine özel olan paketlerin kullanıldığını görmekteyiz.

2.2 Problem II – Adder Tasarımı

A. Half-adder Tasarımı

Half-adder'ın doğruluk tablosuna baktığımızda bir XOR kapısı gibi davrandığını görürüz. Bundan faydalanarak basit half adder devresi bu şekilde kuruldu.

```
/* lab_4_g41_p2_halfadder.sv
 * Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
 * Notlar: Half adder tasarımı*/
module lab4_g41_p2_halfadder(
    input logic a,b,
    output logic s,cout);
    assign s=a^b;
    assign cout=a&b;
endmodule
```

B. Half-adder ile Full-adder Tasarımı

İlk adımdaki half-adder kullanılarak, 3 internal node yardımı ile full-adder tasarlandı.

```
/* lab_4_g41_p2_fulladder.sv
 * Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
 * Notlar: Half adder yardımı ile fulladder tasarımı
 */

module lab4_g41_p2_fulladder(
    input logic a, b, cin,
    output logic s,cout);

    logic s1,c1,c2;
    lab4_g41_p2_halfadder ha1(a,b,s1,c1);
    lab4_g41_p2_halfadder ha2(s1,cin,s,c2);
    assign cout = c1 | c2;

endmodule
```

C. 5-Bit Ripple Adder

Full-adderlar ucuca eklenerek, least significant bit'ten most significant'a doğru sıralı şekilde sıralı bir Ripple Carry Adder yapıldı.

```
/* lab4_g41_p2_rippleadder5.v
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Fulladder kullanımı ile ripple carry adder tasarımı */

module lab4_g41_p2_rippleadder5(
    input logic [4:0] a,b,
    input logic cin,
    output logic [4:0] s,
    output logic cout);
    logic [3:0] n;
    lab4_g41_p2_fulladder fa1(a[0],b[0],cin,s[0],n[0]);
    lab4_g41_p2_fulladder fa2(a[1],b[1],n[0],s[1],n[1]);
    lab4_g41_p2_fulladder fa3(a[2],b[2],n[1],s[2],n[2]);
    lab4_g41_p2_fulladder fa4(a[3],b[3],n[2],s[3],n[3]);
    lab4_g41_p2_fulladder fa5(a[4],b[4],n[3],s[4],cout);
endmodule
```



D. Testbench

/tb_lab4_g41_p2_rippleadder5/a	+No ...	00001	00010	00100		00101		00111	01101		00101	01101	00111	00001		10100	10101
/tb_lab4_g41_p2_rippleadder5/b	+No ...	00001			00011		00111		00011	01011	00011	00001	11011	01011	00011	10011	
/tb_lab4_g41_p2_rippleadder5/cin	+No ...																
/tb_lab4_g41_p2_rippleadder5/s	+No ...	00010	00011	00101	00111	01000	01100	01110	10000	11000	01000	01110	00010	01100	00100	00111	01000
/tb_lab4_g41_p2_rippleadder5/cout	+No ...																

```
/* tb_lab4_g41_p2_rippleadder5.v
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Ripple Carry Adder testbenchi */

module tb_lab4_g41_p2_rippleadder5();
    logic [4:0] a, b, s;
    logic cin, cout;
    lab4_g41_p2_rippleadder5 adder5(.a(a), .b(b), .s(s), .cin(cin), .cout(cout));
    initial begin
        cin = 0; #10;
        a = 5'b00001; b = 5'b00001; #10;
        a = 5'b00010; b = 5'b00001; #10;
        a = 5'b00100; b = 5'b00001; #10;
        a = 5'b00100; b = 5'b00011; #10;
        a = 5'b00101; b = 5'b00011; #10;
        a = 5'b00101; b = 5'b00111; #10;
        a = 5'b00111; b = 5'b00111; #10;
        a = 5'b01101; b = 5'b00011; #10;
        a = 5'b01101; b = 5'b01011; #10;
        a = 5'b00101; b = 5'b00011; #10;
        a = 5'b01101; b = 5'b00001; #10;
        a = 5'b00111; b = 5'b11011; #10;
        a = 5'b00001; b = 5'b01011; #10;
        a = 5'b00001; b = 5'b00011; #10;
        a = 5'b10100; b = 5'b10011; #10;
        a = 5'b10101; b = 5'b10011; #10;    $stop;
    end
endmodule
```

E. Şemalar ve Yorumlar

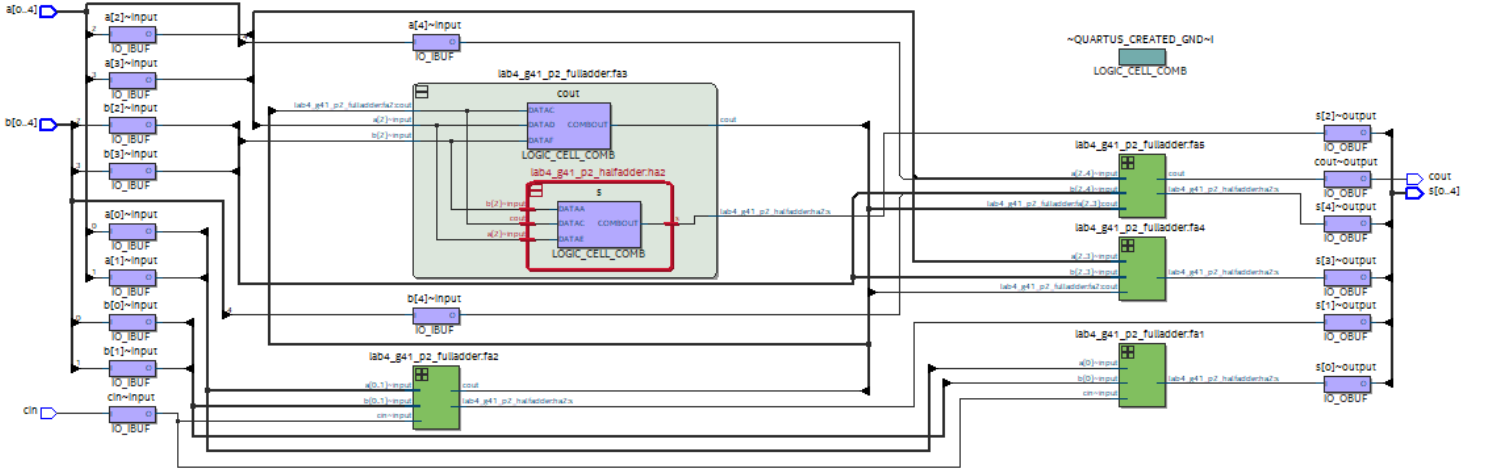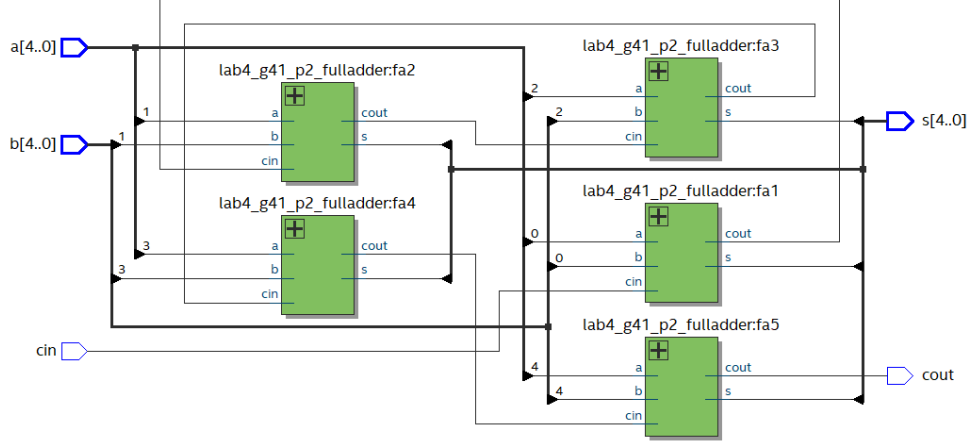

	Resource	Usage
1	Estimate of Logic utilization (ALMs needed)	5
2		
3	Combinational ALUT usage for logic	9
1	-- 7 input functions	0
2	-- 6 input functions	1
3	-- 5 input functions	4
4	-- 4 input functions	0
5	-- <=3 input functions	4
4		
5	Dedicated logic registers	0
6		
7	I/O pins	17
8		
9	Total DSP Blocks	0
10		
11	Maximum fan-out node	lab4...cout
12	Maximum fan-out	4
13	Total fan-out	60
14	Average fan-out	1.40

Devre toplama işlemini sıra ile least significant bit'den most significant bit'e doğru yapmaktadır.

Devre beklenildiği gibi çalışmaktadır. Şemalarda herhangi bir anormallik bulunmamakta. Post-Fitting şemasında gösterildiği gibi Full-adder'ın içinde half adderlar bulunmaktadır.

Devre toplam 9 ALUT paketi kullanmıştır. Bunların biri 6 girişli, dörder adeti 5 ve 3 girişlidir. Toplam 17 giriş ve çıkış pini kullanılmıştır.

2.3 Problem III – ALU Tasarımı

A. 32-Bit NZVC ALU

Deney föyü değişikliği öncesi yazılmış olan ALU kodu aşağıda
ektedir. Deney talimatları değiştiğinde yapılan değişiklikler ise C
şıkında gösterilecektir.

```
/* lab_4_g41_p3_alu.sv
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Arithmetic Logic Unit tasarımı */
module lab4_g41_p3_alu(
input logic [31:0] a,b,
input logic [3:0] op,
output logic [31:0] s,
output logic n,z,v,c,hata);
always @(op or a or b)
begin
hata = 1'b0;
if (op==4'b0000) //addition
begin
s = a + b;
c = (a & b == 32'b0) ? 1'b0 : 1'b1;
v = ((a[31] ^ b[31])) ? ( (s[31] ^ a[31]) ? 1'b1 : 1'b0) : 1'b0;
end
else if (op==4'b1000) //subtraction
begin
s = a - b;
c = (a & b == 32'b0) ? 1'b0 : 1'b1;
v = ((a[31] ^ b[31])) ? ( (s[31] ^ a[31]) ? 1'b1 : 1'b0) : 1'b0;
end
else if (op==4'b0001) //shiftrightlogic
s = a << b;
else if (op==4'b0010) //signedcomp
s = $signed(a) > $signed(b) ? 32'd1:32'd0;
else if (op==4'b0011) //unsignedcomp
s = a > b ? 32'd1:32'd0;
else if (op==4'b0100) //xor
s = a ^ b;
else if (op==4'b0101) //shiftrightlogic
s = a >> b;
else if (op==4'b1101) //shiftrightarithmetic
s = a >>> b;
else if (op==4'b0110) //or
s = a | b;
else if (op==4'b0111) //and
s = a & b;
else
begin
hata = 1'b1;
s = 32'bz;
end
if(hata)
begin
n = 1'b0;
z = 1'b0;
end
else
begin
n = s[31];
z = ~|s;
end
end
endmodule
```


B-C. Deney Föyü Güncellemeleri

Deneyin bu aşamaları geçildikten sonra yeni talimatlar geldiği için bu iki kısım ayrıldı. Yeni talimatlara göre eski devredeki hatalara düzeltmeler yapıldı. Carry işlemindeki hatalar düzeltildi. Shift işlemlerine carry eklendi. Always @(op or a or b) formatında, sensitivity listli block'tan, always_comb'a geçiş yapıldı.

Fakat biz deneyin bu kısımlarını geçip, değişiklik öncesi Problem 3-Yeni Testbench kısımlarına geldiğimiz için A kısmında verilen devreye değişiklikler zaten yapılmıştı. Tekrar geri dönülüp yeni yönergelerle göre değişiklikler de yapıldı. Yeni devre F kısmında bütün bu değişiklikler ile birlikte verilecek.

 D. Waveshape

Eski Devre (föy güncellenmesi öncesi) Quartus Prime'da sentezlendi ver ModelSim'de sınılandı. Rastgele iki değer verilip bütün fonksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Devre bu testbenche göre doğru davranış gösterdi. Fakat sınanma yeterli olmadı. E Şıkında yeni hatalar keşfedildi.



E. Yeni Testbench

Yeni testbench ile devre sınıandığında, öncelikli olarak V ve C fonksiyonlarının düzgün çalışmadığı gözlenildi. Bu fonksiyonlarda değişiklikler yapıldı. Shift right arithmetic operatöründe, a değişkeni unsigned olduğunda problemler yaşandığı için signed olarak değiştirildi. Always_comb'un içine n, z, v, c, ve hata değişkenlerini sıfırlayacak bir kural eklendi. Shift işlemlerine carry eklendi.

Kanıtlanmış ve doğru bir testbench kullandığımızda, doğru çalıştığını düşündüğümüz devredeki hata noktalarını keşfetmiş olduk ve hatalarımızı düzelttik. Kendi yazdığımız testbench devreyi sınamada yeterli olmamıştır. Öngöremediğimiz hataları, doğru çalışan bir devrenin sonuçları ile karşılaştırdığımızda kendi hatalarımızı görmemiz mümkün oldu.

F. Revize Edilmiş Devre Testler

Bütün düzeltmelerden sonra A kısmındaki devre aşağıdaki hali aldı;

```
/* lab_4_g41_p3_alu.sv
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Revize edilmiş ALU */
module lab4_g41_p3_alu(
    input logic [31:0] a,b,
    input logic [3:0] op,
    output logic [31:0] s,
    output logic n,z,v,c,hata);
    logic [31:0] twoscompb;
    logic [32:0] carrys;
    always_comb
    begin
        hata = 1'b0;n = 1'b0;z = 1'b0;v = 1'b0;c = 1'b0;twoscompb = 32'b0;carrys = 33'b0;
        if (op==4'b0000) //addition
            begin
                carrys = a + b;
                s=carrys[31:0];
                c = (carrys[32]) ? 1'b1 : 1'b0;
                v = ((a[31] ^ b[31])) ? ( (s[31] ^ a[31]) ? 1'b1 : 1'b0) : 1'b0;
            end

        else if (op==4'b1000) //subtraction
            begin
                carrys = a - b;
                s = carrys[31:0];
                c = (carrys[32]) ? 1'b0 : 1'b1;
                twoscompb = (~b) + 32'd1;
                v = ((a[31] ^ twoscompb[31])) ? ( (s[31] ^ a[31]) ? 1'b1 : 1'b0) : 1'b0;
            end

        else if (op==4'b0001) //shiftrightlogic
            begin
                carrys = a << b[4:0];
                c = carrys[32];
                s = carrys[31:0];
            end

        else if (op==4'b0010) //signedcomp
            s = ($signed(a) > $signed(b)) ? 32'd1:32'd0;

        else if (op==4'b0011) //unsignedcomp
            s = (a > b) ? 32'd1:32'd0;

        else if (op==4'b0100) //xorZ
            s = a ^ b;

        else if (op==4'b0101) //shiftrightlogic
            begin
                if(|b[4:0])
                    begin
                        s = a >>> (b[4:0]-5'd1);
                        c = s[0];
                        s = s >>> (5'd1);
                    end
                else
                    begin
                        s=a;
                        c=1'd0;
                    end
            end

        else if (op==4'b1101) //shiftrightarithmetic
            begin
                if(|b[4:0])
                    begin
                        s = $signed(a) >>> (b[4:0]-5'd1);
                        c = s[0];
                        s = $signed(s) >>> (5'd1);
                    end
            end
    end
end
```

```

        else
            begin
                s=a;
                c=1'd0;
            end
        end

        else if (op==4'b0110) //or
            s = a | b;

        else if (op==4'b0111) //and
            s = a & b;

        else
            begin
                hata = 1'b1;
                s = 32'bz;
            end
        if(hata)
            begin
                n = 1'b0;
                z = 1'b0;
            end
        else
            begin
                n = s[31];
                z = ~|s;
            end
        end
    endmodule

```

	Resource	Usage
1	Estimate of Logic utilization (ALMs needed)	355
2		
3	▼ Combinational ALUT usage for logic	502
1	-- 7 input functions	7
2	-- 6 input functions	201
3	-- 5 input functions	82
4	-- 4 input functions	61
5	-- <=3 input functions	151
4		
5	Dedicated logic registers	0
6		
7	I/O pins	105
8		
9	Total DSP Blocks	0
10		
11	Maximum fan-out node	b[0]~input
12	Maximum fan-out	86
13	Total fan-out	2480
14	Average fan-out	3.48

Devre toplam 355 ALM kullanmıştır. Toplam kullandığı 502 ALUT unit'den, 7'si 7 input, 201'i 6 input, 82'si 5 input, 61'i 4 input ve 151'i 3 veya daha az inputa sahiptir.


Şu ana kadar tasarladığımız en büyük mantıksal paket olmuştur.

RTL Şeması 2 sayfa, Post-Fitting Şeması 5 sayfa yer kaplamaktadır. Okunamayacağı derecede büyük oldukları için rapora eklenmemiştir.

2.4 Problem IV – Senkron Tasarım ve Zamanlama

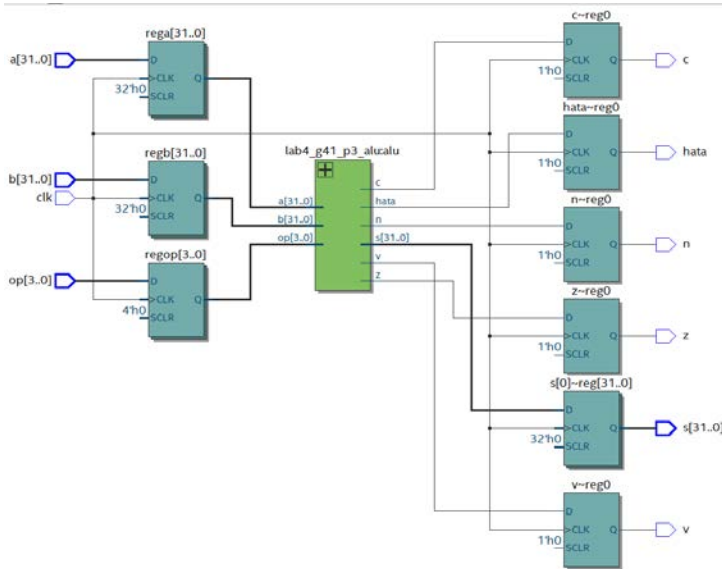Problem 3’te tasarlanan ALU’ya register girişleri bağlandı.

```
/* lab_4_g41_p4_alu.sv
* Hazırlayanlar: Berat Kızıllarmut
* Notlar: Registry bağlantıları yapılmış ALU */
module lab4_g41_p4_alu(
    input logic [31:0] a,b,
    input logic [3:0] op,
    output logic [31:0] s,
    output logic n,z,v,c,hata,
    input logic clk
);
    logic [31:0] rega, regb, regs;
    logic [3:0] regop;
    logic regn, regz, regv, regc, rehata;
    lab4_g41_p3_alu
    alu(.a(rega),.b(regb),.op(regop),.s(regs),.n(regn),.z(regz),.v(regv),.c(regc),.hata
    rehata));
    always_ff @(posedge clk)
    begin
        rega <= a;
        regb <= b;
        regop <= op;
        s <= regs;
        n <= regn;
        z <= regz;
        v <= regv;
        c <= regc;
        hata <= rehata;
    end
endmodule
```



Ardından yukarıdaki devre Quartus’ta sentezlendi. Zamanlama analizi sonucu devrenin maksimum frekansının 109.36 MHz olduğu tespit edildi. Devremiz çok kalabalık bir devre olduğu için bu çalışma frekansının iyi olduğunu düşünmekteyiz.

Slow 1100mV 85C Model Fmax Summary				
<<Filter>>				
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note
1	109.36 MHz	109.36 MHz	clk	

3. Genel Yorumlar ve Kazanımlar

Bu deneyde combinational circuitlere bir giriş yapmış bulunmaktayız. Deney boyunca always block'unu kullanarak combinational circuitler oluşturduk. Daha önceki deneylerde de temellerini attığımız structural design'dan da faydalanarak, lojik elementlerini birer yapıp bloğu olarak kullanıp, üstlerine eklemeler yaparak fonksiyonlarını geliştirdik.

Deneyde kazandığımız önemli bilgilerden biri ise bir devreyi tasarlarken kullandığımız test benchin önemi oldu. Gerekli sınamaları yapmayan bir test benchte, hatalı bir devreyi doğru sanmamız mümkün olmakta.

4. Kaynaklar

1. Harris and D. Harris, Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition, 1st edition. Morgan Kaufmann, 2015
2. Half Adder and Full Adder Circuit with Truth Tables. Retrieved from <https://www.elprocus.com/half-adder-and-full-adder/>
3. Shift Operator – Verilog Example. Retrieved from <https://www.nandland.com/verilog/examples/example-shift-operator-verilog.html>